
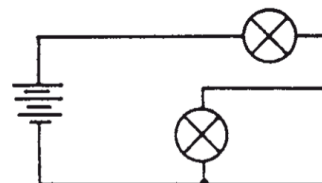
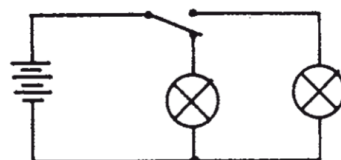
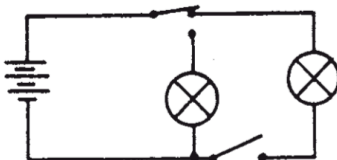
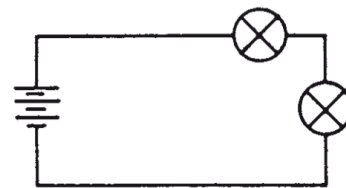
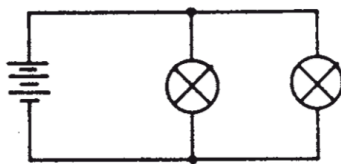


Aufgabe: Stromkreis und Kurzschluss

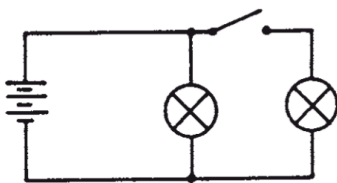a) Zeichnen Sie in den folgenden Schaltskizzen ein, wo ein elektrischer Strom fließt.



b) Würde man die folgenden Schaltkreise aufbauen, dann würden nicht alle Lämpchen leuchten. Bei manchen Schaltungen gäbe es einen Kurzschluss. Zeichnen Sie die Lämpchen die leuchten ein.

Kennzeichnen Sie einen Kurzschluss an der Stromquelle (⚡).

